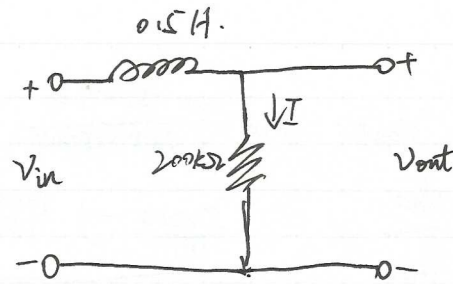


Q1

a)  $Z_L = j\omega L = j\frac{\omega}{2} \Omega$

Input:  $V_{in} = Z_{in} \cdot I$   
 $= I(j\frac{\omega}{2} + 200k\Omega)$

Output:  $V_{out} = Z_{out} \cdot I$   
 $= I \cdot 200k\Omega$



$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{200k\Omega}{200k\Omega + j\frac{\omega}{2}} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{4 \times 10^6}}$$

$A = 1, \quad \omega_c = 4 \times 10^6 \text{ rad s}^{-1}$

b) When  $\omega = 0$ ,  $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1+0} = 1 //$

When  $\omega = \omega_c$ ,  $\left| \frac{V_{out}}{V_{in}} \right| = \lim_{\omega \rightarrow \omega_c} = \frac{1}{1+j} = |0.5 + j0.5| = \frac{1}{\sqrt{2}} //$

When  $\omega \rightarrow \infty$ ,  $\frac{V_{out}}{V_{in}} = \lim_{\omega \rightarrow \infty} = \frac{1}{\infty} = 0 //$

c) When  $\omega = 0$ ,  $\angle(V_{out}/V_{in}) = 0^\circ$

When  $\omega = \omega_c$ ,  $V_{out}/V_{in} = 0.5 + j0.5 = \frac{1}{\sqrt{2}} \angle -45^\circ$ ,  $\angle(V_{out}/V_{in}) = -45^\circ$

When  $\omega = \infty$ ,  $\angle(V_{out}/V_{in}) = \tan^{-1}(\infty) = -90^\circ$

d) low pass. filter.

Q2.


$$V_{out}/V_{in} =$$

$$= \frac{\frac{Z_1}{R + Z_1}}{R + \frac{R}{(j\omega CR + 1)}}$$

$$= \frac{1}{j\omega CR + 1 + 1}$$

$$= \frac{\frac{1}{2}}{1 + j\omega(\frac{2}{CR})}$$

$$= \frac{0.5}{1 + j\omega/\omega_c}$$

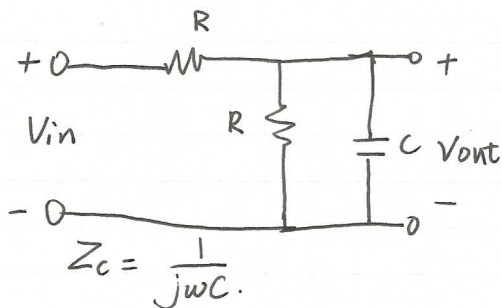

$$Z_1 = \frac{R}{j\omega CR + 1}$$

$$A = \frac{1}{2}, \quad \omega_c = \frac{2}{CR} = \frac{2}{500 \times 200 \mu s} = 20 \text{ rad/s}$$

1b)

$$\omega \rightarrow 0,$$

$$|V_{out}/V_{in}| = 0.5$$

$$\omega \rightarrow \omega_c,$$

$$|V_{out}/V_{in}| = \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4}} = \frac{1}{\sqrt{2}} //$$

$$\omega \rightarrow \infty,$$

$$|V_o/V_i| = \frac{0.5}{\infty} = 0 //$$

1c)

$$\omega \rightarrow 0,$$

$$\angle(V_o/V_i) = 0^\circ$$

$$\omega \rightarrow \omega_c,$$

$$\angle(V_o/V_i) = -45^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty,$$

$$\angle(V_o/V_i) = \tan^{-1} \infty = -90^\circ //$$

d)

low pass filter.

Q3  $V_{out} = V_i \cdot \frac{Z_{eq}}{R_2 + Z_{eq}} \cdot \frac{Z_c}{Z_1}$

$$\frac{V_{out}}{V_i} = \frac{1}{1 + R_2/Z_{eq} + 1} \cdot \frac{\frac{1}{j\omega C}}{1 + \frac{j\omega C R_1}{j\omega C}}$$

$$= \frac{1}{\frac{j\omega C(R_1 + R_2)}{j\omega C R_1} + 1} \cdot \frac{1}{1 + j\omega C R_1}$$

$$= \frac{1}{2 + j\omega C(2R_1 + R_2)}$$


$$= \frac{\frac{1}{2}}{1 + j\omega \left[ \frac{2}{C(2R_1 + R_2)} \right]}$$

$$A = 0.5, \quad \omega_c = \frac{2}{10\mu \times (4000)} = 50 \text{ rad/s}$$

(b)  $\omega \rightarrow 0, \quad |V_o/V_i| = 0.5$   
 $\omega \rightarrow \omega_c, \quad |V_o/V_i| = \frac{1}{\sqrt{2}}$   
 $\omega \rightarrow \infty, \quad |V_o/V_i| = 0$

(c)  $\omega \rightarrow 0, \quad \angle \phi = 0^\circ$   
 $\omega \rightarrow \omega_c, \quad \phi = -45^\circ$   
 $\omega \rightarrow \infty, \quad \phi = -90^\circ$

d) low pass.

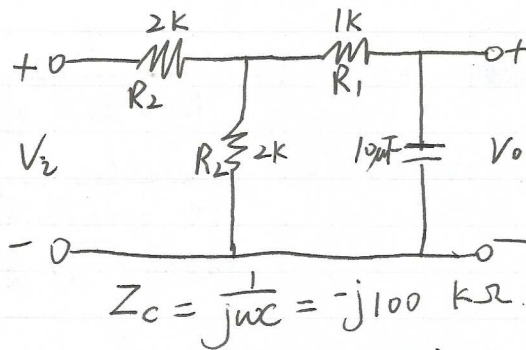

$$Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C} = \frac{1 + j\omega C R_1}{j\omega C}$$

$$Z_{eq} = \frac{R_2 \cdot Z_1}{R_2 + Z_1}$$

$$= \frac{R_2}{\frac{R_2}{Z_1} + 1}$$

$$= \frac{R_2}{\frac{j\omega C R_2}{1 + j\omega C R_1} + 1}$$


$$= \frac{R_2}{\frac{j\omega C(R_1 + R_2)}{j\omega C R_1} + 1}$$

Q34  $V_o = V_i \frac{R_2}{R_1 + R_2 + \frac{1}{j\omega C}}$

$$V_o/V_i = \frac{\frac{R_2}{R_1 + R_2}}{1 - j \frac{1}{\omega \cdot C(R_1 + R_2)}}$$

$$= \frac{A}{1 - j \frac{\omega_c}{\omega}}$$
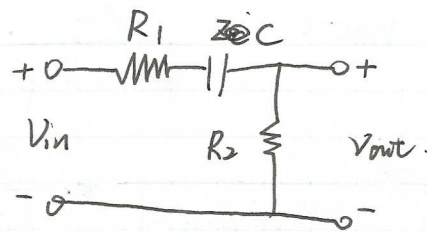
$$A = \frac{R_2}{R_1 + R_2}, \quad \omega_c = \frac{1}{C(R_1 + R_2)}$$



b)  $\omega \rightarrow 0$ , ~~the~~  $\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{\infty} = 0$ ,

$$\omega \rightarrow \omega_c, \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\omega \rightarrow \infty, \left| \frac{V_o}{V_i} \right| = \frac{A}{1+0} = \frac{R_1}{R_1 + R_2} //$$

c)  $\omega \rightarrow 0$ ,  $\varphi = \tan^{-1}(\frac{1}{0}) = 90^\circ$

$$\omega \rightarrow \omega_c, \varphi = 45^\circ$$

$$\omega \rightarrow \infty, \varphi = \tan^{-1}(\frac{1}{\infty}) = 0^\circ$$

d) high-pass filter.