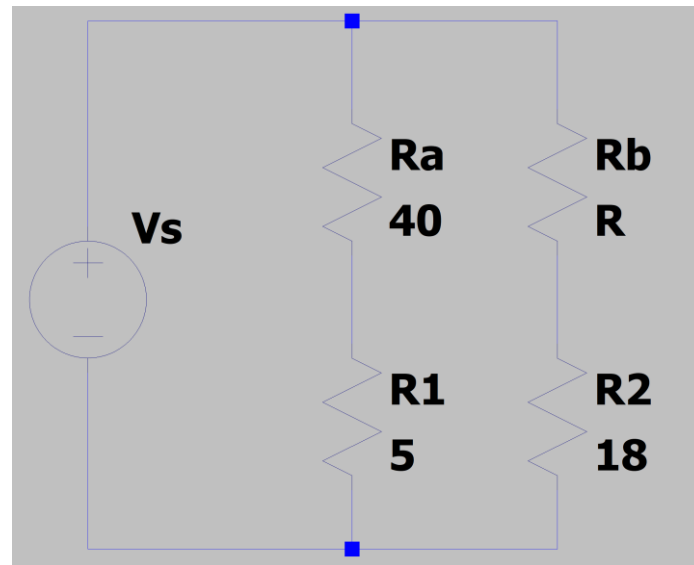


Q1. $R_1 = 5\Omega$, $R_2 = 18\Omega$, $R_a = 40\Omega$, Find resistance R_b When $(V_1 - V_2) = 0$.




$$V_1 = V_2$$

$$V_s \times \frac{R_1}{R_a + R_1} = V_s \times \frac{R_2}{R_b + R_2}$$

$$R_b = \frac{R_2(R_a + R_1)}{R_1} - R_2$$

$$R_b = \frac{18(40 + 5)}{5} - 18 = 144\Omega$$

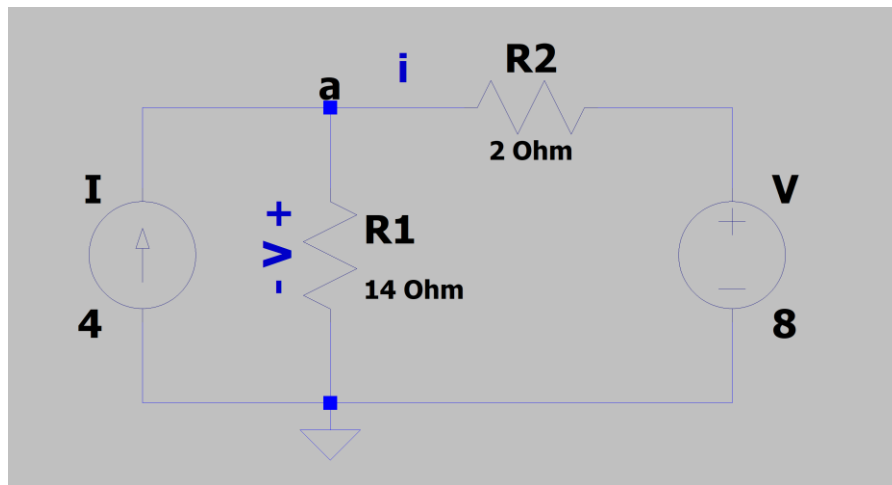Q2. Find i (along 2Ω) and v (across 14Ω).



Apply superposition

$$i_1 = \frac{-V}{R_1 + R_2} = \frac{-8}{14 + 2} = -0.5 A$$



$$V_1 = V \times \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 8 \cdot \frac{14}{16} = 7V$$

$$V_2 = I \times (R_1 || R_2) = 4 \cdot 1.75 = 7V$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{7}{2} = 3.5A$$


$$i = 3.5 - 0.5 = 3A$$

$$v = 7 + 7 = 14V$$

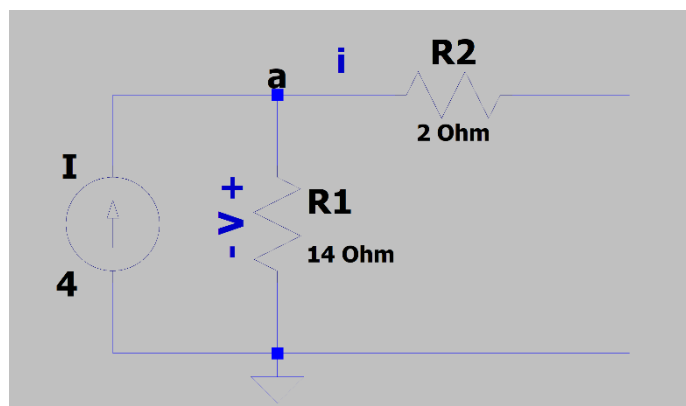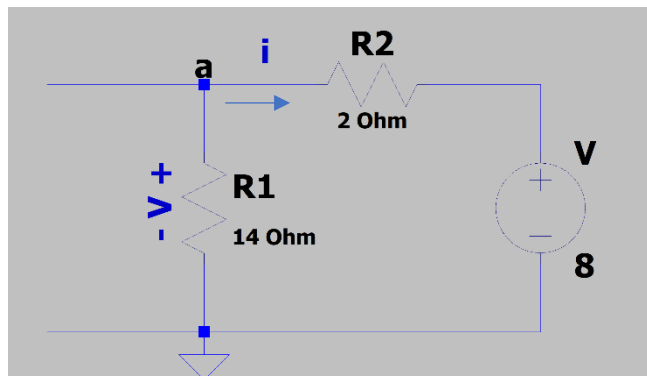

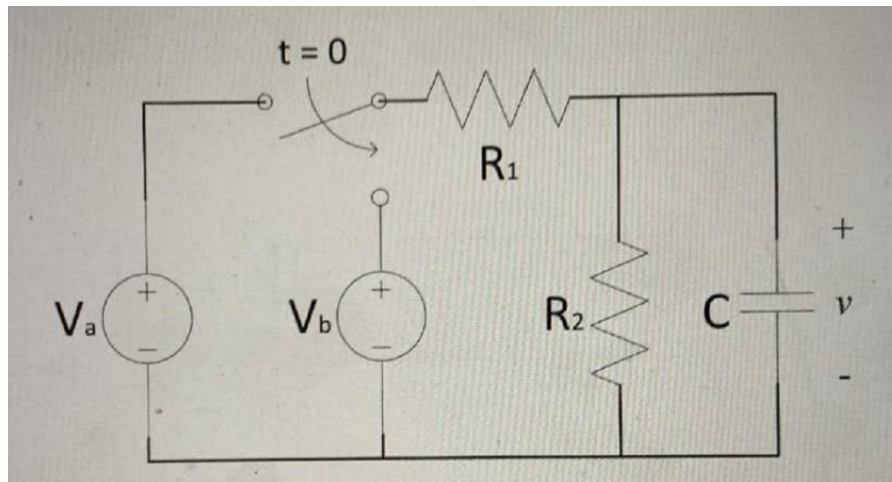Q3

$V_a = 12V, V_b = -20V, R_1 = 4k\Omega, R_2 = 12k\Omega, C = 100\mu F$. Find $v(t)$ for $t > 0$



Find $v_c(0^+)$, $v_c(\infty)$

$$v_c(0^+) = v_c(0^-) = V_a \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 12 \cdot \frac{12}{16} = 9V$$

$$v_c(\infty) = V_b \times \frac{R_2}{R_1 + R_2} = -20 \cdot \frac{12}{16} = -15V$$



This is case B

$$v(t) = v_c(\infty) + [v_c(0^+) - v_c(\infty)]e^{-\frac{t}{RC}}$$

$$v(t) = -15 + 24e^{-\frac{t}{0.3}}$$


Q4

Find V_{ab} (across R_{13})

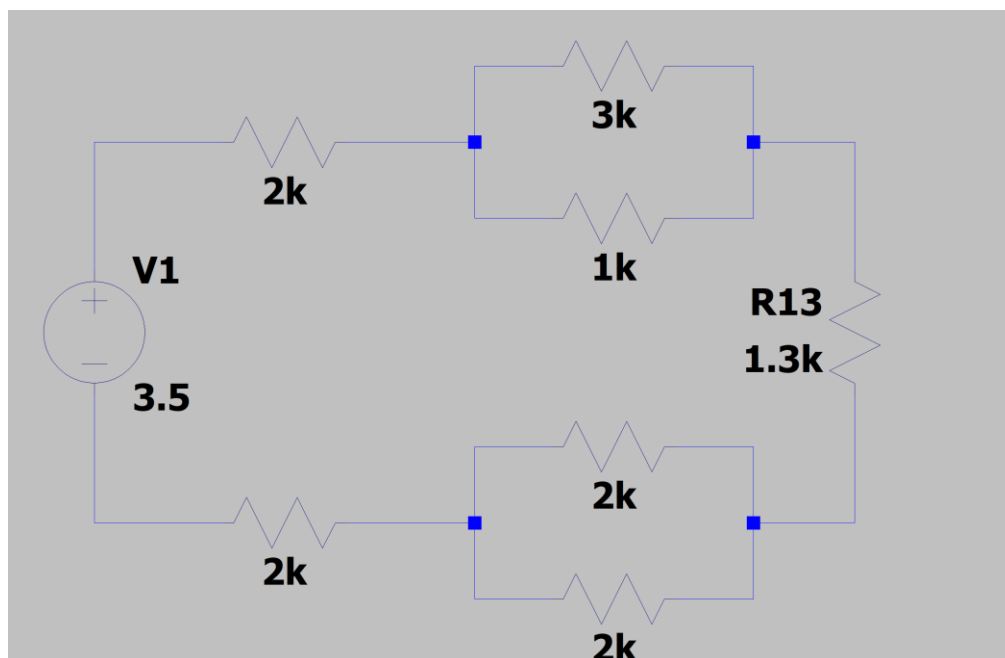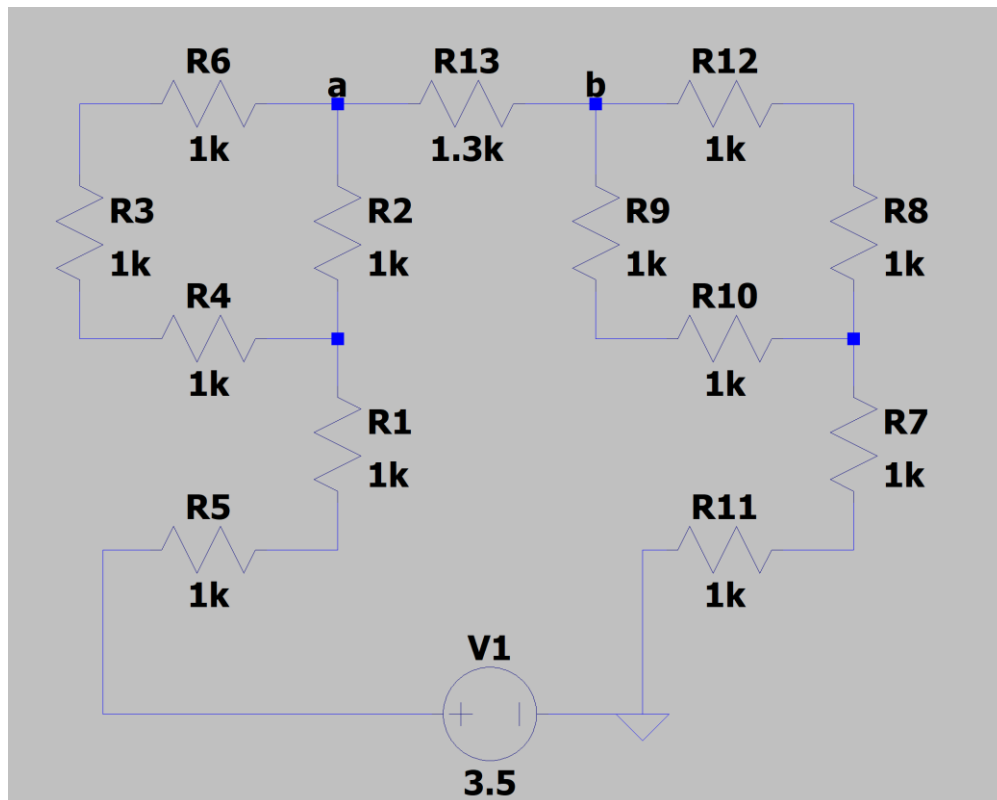

$$V_{ab} = V \times \frac{R_{13}}{R_{13} + 2k + 3k \parallel 1k + 2k \parallel 2k} = 0.645V$$

Q5

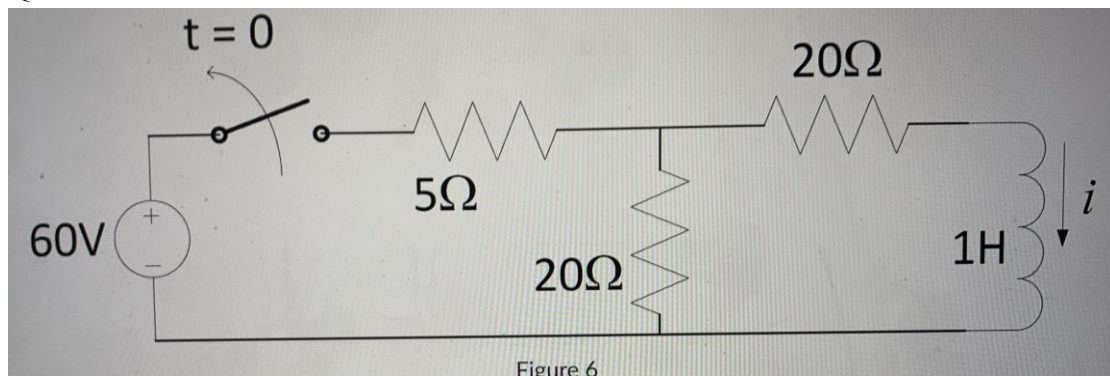

- Find $i(t)$.
- Find t when $i(t)$ drop to one-third of its initial value.

Mo Tu We Th Fr Sa Su

MEMO NO. _____

DATE / /

Q6 Find $i(0^+)$ and $i(\infty)$

$$i(0^+) = i(0) = \left(\frac{20}{20+20} \right) \cdot V / R_{eq}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot 60 / (10+5) = 2 \text{ A}$$

$$i(\infty) = 0$$

current drop \rightarrow case B

(a) $i_L(t) = i(\infty) + [i(0^+) - i(\infty)] e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$= 0 + 2 e^{-t/0.025} \quad \left(\frac{R}{L} = \frac{20+20}{1} = 40 = \frac{1}{0.025} \right)$$

(b) $i_L(0) = 2$

$$i_L(t) = \frac{2}{3} = 2 e^{-t/0.025}$$


$$\ln\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{t}{0.025}$$

$$t = -0.025 \left[\ln\left(\frac{1}{3}\right) \right]$$

$$t = 0.02747 \text{ s} = 27.47 \text{ ms}$$

Q8

Find Norton current of ab

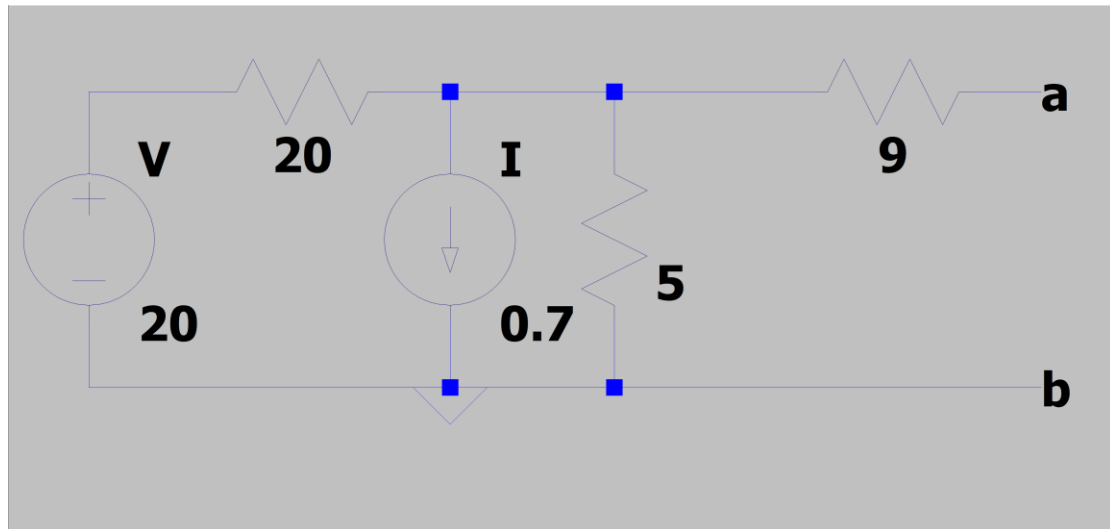

Mo Tu We Th Fr Sa Su

MEMO NO. _____

DATE / /

Q8 $R_{Th} = R_{NT} = R_0 + 5 \parallel 20 = 13 \Omega$

(V) only, $V_1 = V \times \frac{5}{20+5} = 20 \times \frac{1}{5} = 4V$

(A) only, $V_2 = -I \times \frac{5 \parallel 20}{1} = -0.7 \times 4 = -2.8V$

$V_{Th} = V_1 + V_2 = 4 - 2.8 = 1.2V$

$I_{ab} = \frac{V_{ab}}{R_{TH}} = 0.0923 A.$