


Review on Ch.7-9

Ch.7

• Diode

$$V_D = V_o - V_i = V^+ - V^-$$
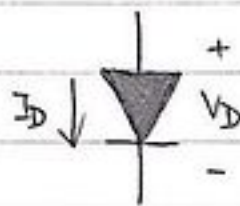
$$I_D = \frac{V_o - V_i}{R_{eq}} = \frac{V^+ - V^-}{R_{eq}}$$



• ON

→ $+I_D, +V_D$


→ Short Circuit

• OFF

→ $-I_D, -V_D$

→ Open Circuit

• Offset model (0.7V)

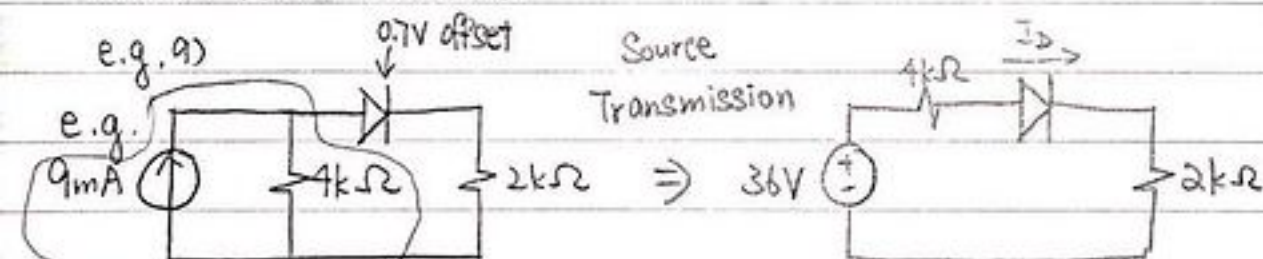


$$V = (9 \times 10^{-3}) \times (4 \times 10^3)$$

$$= 36V$$



e.g.a) Assume 1: Diode is ON.

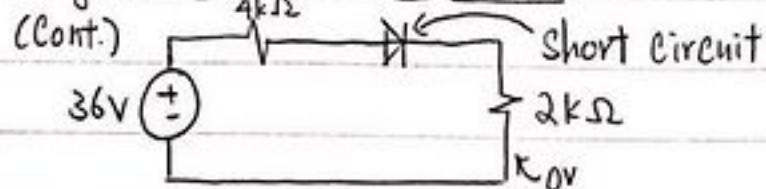


$$I_D = \frac{3.6 - 0.7 - 0}{4000 + 2000}$$

$$= 5.8833 \text{ mA}$$

$$> 0$$

∴ It confirms that the diode is ON.

Assume 2: Diode is OFF.

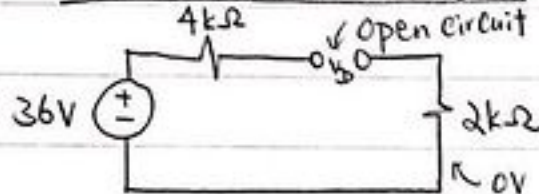

$$V_D = 3.6 - 0.7 - 0$$

$$= 2.9 \text{ V}$$

$$> 0$$


∴ It contradicts with the case.

b) $V_{2k\Omega} = (5.8833 \times 10^{-3}) \times 2000$

$$= 11.7667 \text{ V}$$

MOSFET (Metal-Oxide-Semiconductor Field-Effects Transistor)


Structure

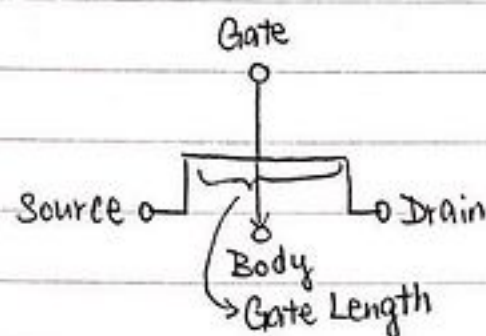

Junction: BJT

Different modes of MOSFET

Type	p-type	n-type
Cut-off	$V_{GS} < V_T$	$V_{GS} > V_T$
Mode	$V_{GD} < V_T$	$V_{GD} > V_T$
Triode	$V_{GS} > V_T$	$V_{GS} < V_T$
Mode	$V_{GD} > V_T$	$V_{GD} < V_T$
Saturation	$V_{GS} > V_T$	$V_{GS} < V_T$
Mode	$V_{GD} < V_T$	$V_{GD} > V_T$

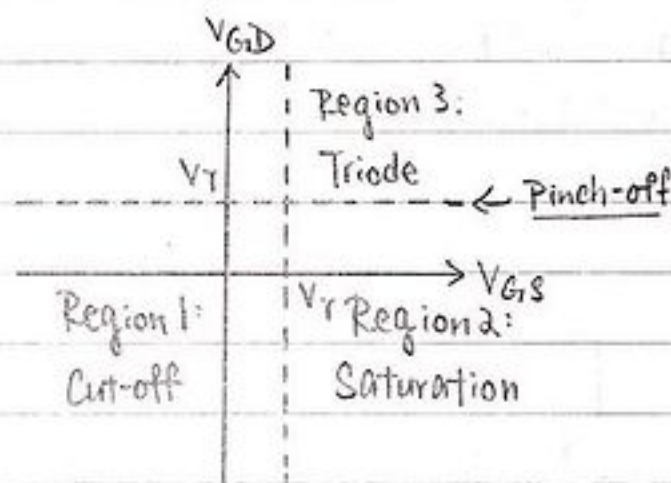

Analysis on MOSFET


$$V_{DS} + I_D R_D = V_{DD}$$

$$I_D = -\frac{1}{R_D} V_{DS} + \frac{V_{DD}}{R_D}$$

$$V_{GS} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{GG}$$

e.g.

#cityneenotes@ig

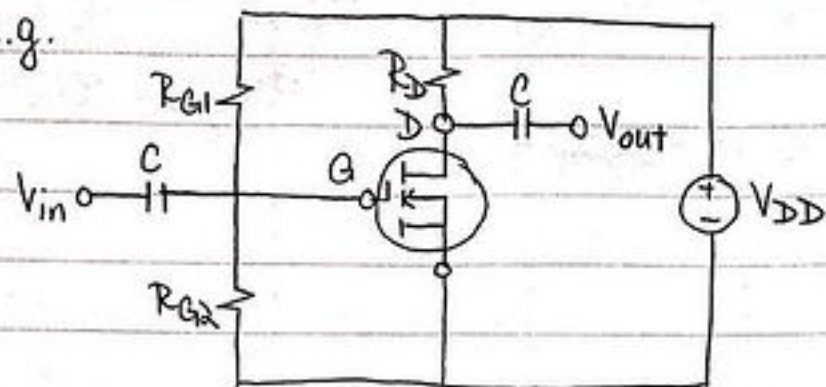

$$V_{DD} = 8V, I_D = 4.5 \text{ mA}, R_D = 1k\Omega$$

Input side:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \times V_{DD}$$


Output side:

$$V_{DD} = V_{DS} + I_D R_D$$

$$8 = V_{DS} + 4.5 \times 10^{-3} \times 1000$$

$$V_{DS} = 3.5V,$$

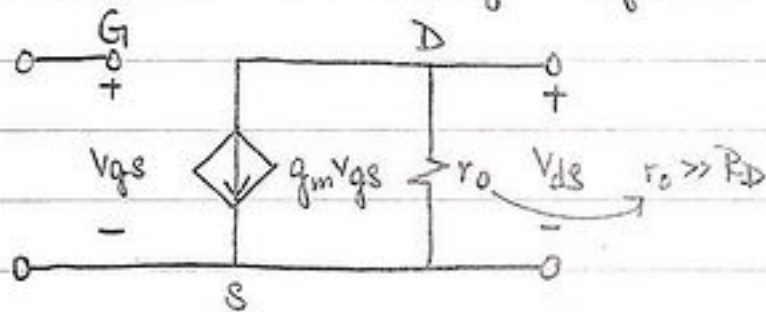• FET SSEC (Small Signal Equivalent Circuit)




$$V_{out} = -g_m V_{gs} (r_o \parallel R_D)$$


$$V_{in} = V_{gs}$$

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{-g_m V_{gs} (r_o \parallel R_D)}{V_{gs}} = -g_m (r_o \parallel R_D)$$

- One port

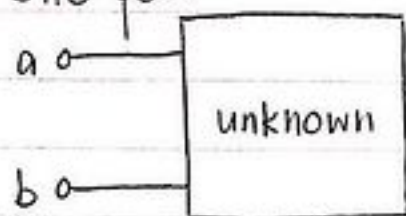


- Thevenin

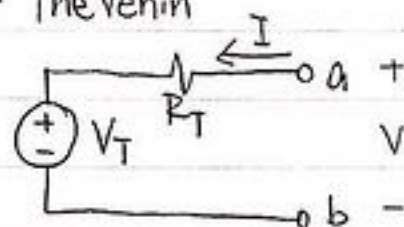

$$V = IR_T + V_T$$



- Norton

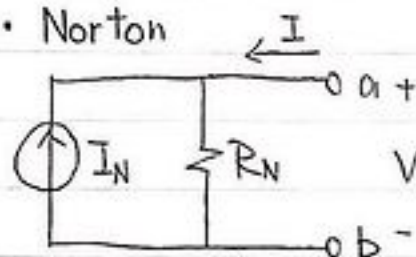

$$I_N + I = \frac{V}{R_N}$$

- Two ports

- Z parameters / Impedance parameters

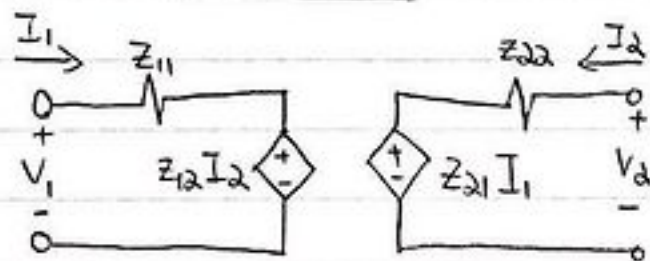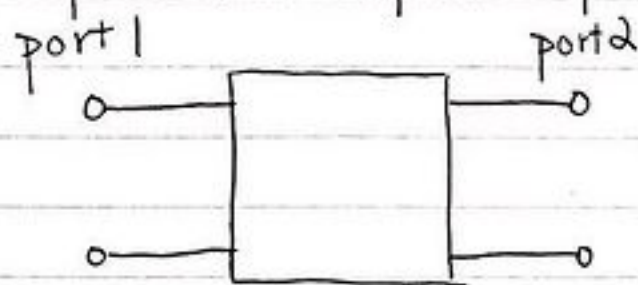

$$V_1 = z_{11}I_1 + z_{12}I_2$$

$$V_2 = z_{22}I_2 + z_{21}I_1$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$\left\{ \begin{aligned} z_{11} &= \frac{V_1}{I_1} \bigg|_{I_2=0} \end{aligned} \right.$$


$$\left\{ \begin{aligned} z_{12} &= \frac{V_1}{I_2} \bigg|_{I_1=0} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} z_{22} &= \frac{V_2}{I_2} \bigg|_{I_1=0} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} z_{21} &= \frac{V_2}{I_1} \bigg|_{I_2=0} \end{aligned} \right.$$

Y-parameters / Admittance Parameters

#cityuénenotes @ig

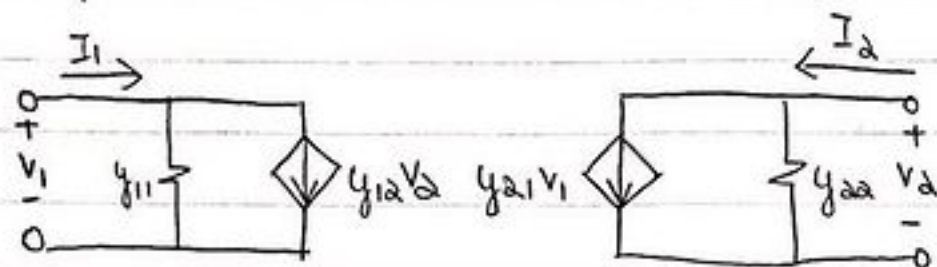

$$I_1 = y_{11}V_1 + y_{12}V_2$$

$$I_2 = y_{22}V_2 + y_{21}V_1$$

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix}$$

• Admittance

$$Z(\Omega) = \frac{V}{I}$$

$$Y(S) = \frac{I}{V}$$

For parallel

$$\rightarrow \frac{1}{Z_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$Y_{eq} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\left\{ \begin{aligned} y_{11} &= \frac{I_1}{V_1} \Big|_{V_2=0} \end{aligned} \right.$$


$$\left\{ \begin{aligned} y_{12} &= \frac{I_1}{V_2} \Big|_{V_1=0} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} y_{22} &= \frac{I_2}{V_2} \Big|_{V_1=0} \end{aligned} \right.$$

$$\left\{ \begin{aligned} y_{21} &= \frac{I_2}{V_1} \Big|_{V_2=0} \end{aligned} \right.$$

• Hybrid parameters

#cityneenotes@ig

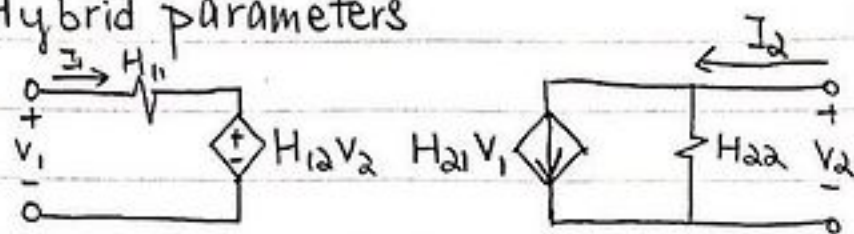


$$V_1 = H_{11} I_1 + H_{12} V_2$$

$$I_2 = H_{21} I_1 + H_{22} V_2$$

$$\begin{cases} H_{11} = \frac{V_1}{I_1} \big|_{V_2=0} & \text{Impedance} \\ H_{12} = \frac{V_1}{V_2} \big|_{I_1=0} & \text{Reverse voltage gain (dimensionless)} \\ H_{21} = \frac{I_2}{I_1} \big|_{V_2=0} & \text{Forward current gain (dimensionless)} \\ H_{22} = \frac{I_2}{V_2} \big|_{I_1=0} & \text{Admittance} \end{cases}$$

• Transmission parameters

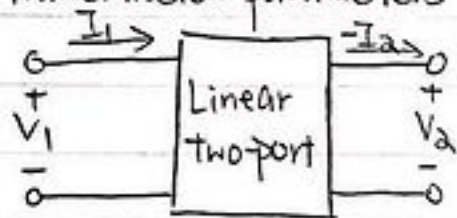

$$V_1 = A V_2 - B I_2$$

$$I_1 = C V_2 - D I_2$$

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ -I_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} A = \frac{V_1}{V_2} \big|_{I_2=0} & \text{Voltage gain} \\ B = -\frac{V_1}{I_2} \big|_{V_2=0} & \text{Negative impedance} \\ C = \frac{I_1}{V_2} \big|_{I_2=0} & \text{Admittance} \\ D = -\frac{I_1}{I_2} \big|_{V_2=0} & \text{Negative current gain} \end{cases}$$